IDE_BUS:IDE_A[0..2],IDE_D[0..15],IDE_IRQ[0..1],IDE_RST,IDE_DRQ[0..1],IDE_IOW[0..1],IDE_IOR[0..1],IDE_DACK[0..1],IDE_CS[0..1],IDE_IORDY[0..1]

U$1

EB675001DIP-ETH

IDE40

IDE44

U$1G$3

U$3G$2

AN004 - IDE Interface

(C)2005 Simtec Electronics

ideif

12/20/2005 01:42:42

Sheet: 1/1